

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

zunächst Betrachtung der Ströme,

I_p und I_m sind damit definiert
 I_o ist damit definiert
 $I_A = \frac{U_A}{U_E}$ mit

(2+3)	$I_p = I_m = 0$	I_p und I_m sind damit definiert
I_o (3) und (5)	$I_o = I_m = 0$	I_o ist damit definiert
aus (0)	$I_A = \frac{U_A}{U_E}$	
	mit	

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587843210

Last update: 2021/05/09 09:54

