

# rechnung\_spannungsfolger

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

## zunächst Betrachtung der Ströme\$ Weiter mit Pfeil nach rechts

|                                     |                 |                                      |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (2+3)                               | $I_p = I_m = 0$ | $I_p$ und $I_m$ sind damit definiert |
| (3) und (5)                         | $I_o = I_m = 0$ | $I_o$ ist damit definiert            |
| aus (0) $I_{A_V} = \frac{U_A}{U_E}$ |                 |                                      |
| $I_{A_V} = \frac{U_A}{U_E}$         | mit             |                                      |

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

[https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische\\_schaltungstechnik/rechnung\\_spannungsfolger?rev=1587843775](https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587843775)

Last update: 2021/05/09 09:54

