

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

$\S 1.$ Betrachtung der Ströme

aus (2+3)	$\textcolor{blue}{\{l_p\}} = \textcolor{blue}{\{l_m\}} = 0\$$	$\$l_p\$ und \$l_m\$ sind damit definiert$
$\$quadquadquadquadquadquadquad$$	$\$quadquadquadquadquadquadquad$$	$\$quadquadquadquadquadquadquad$$
aus (3) und (5)	$\textcolor{blue}{\{l_o\}} = l_m = 0\$$	$\$l_o\$ ist damit definiert$
$\$quadquadquadquadquadquadquad$$	$\$quadquadquadquadquadquadquad$$	$\$quadquadquadquadquadquadquad$$

\$II.\quad\$ Betrachtung der Spannungsverstärkung

[illegible]

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1626164134

Last update: **2021/07/13 10:15**

